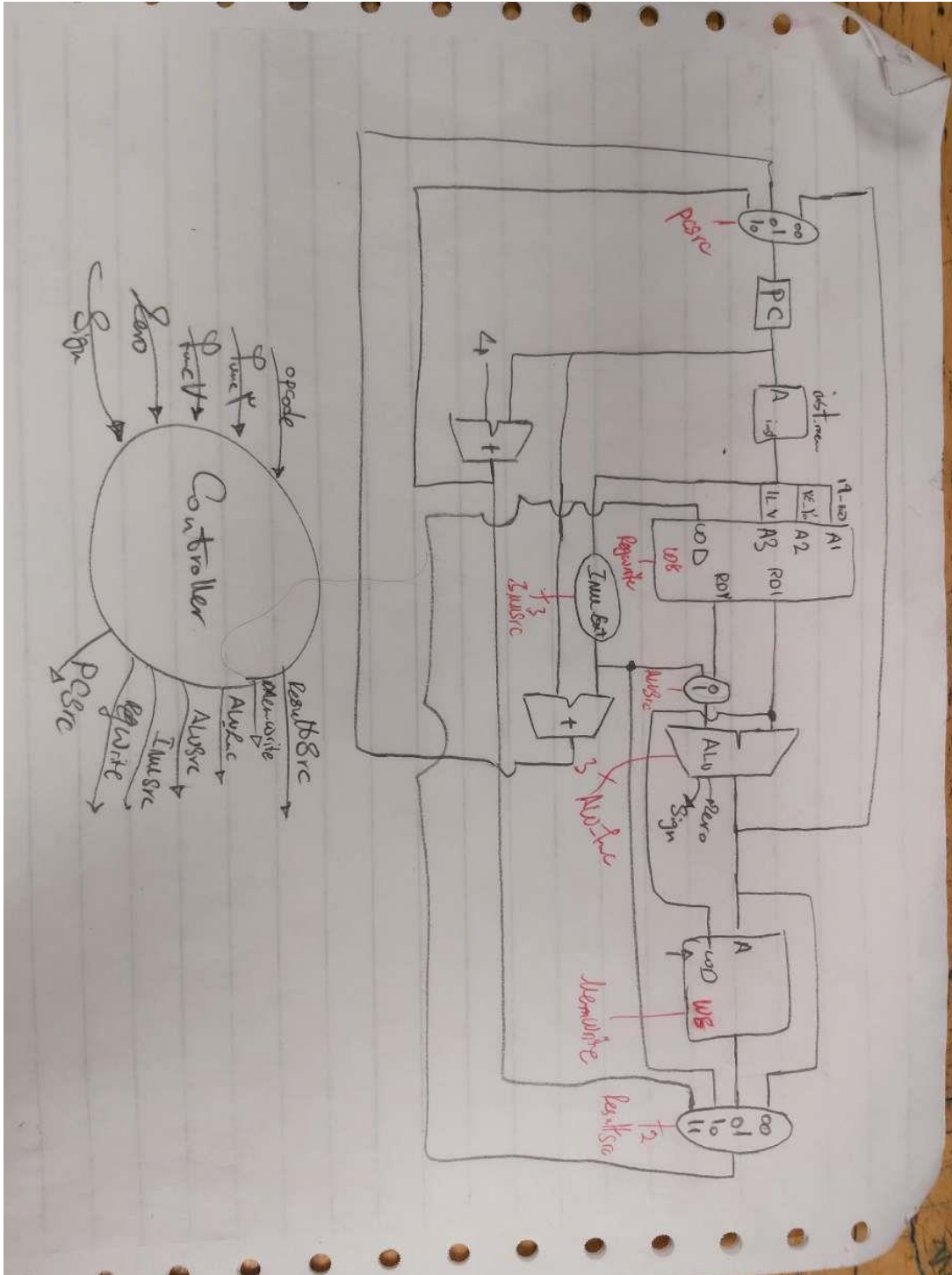


پروژه 2 معماری کامپیوتر

محمد طاها مجلسى 810101405

محمد سینا پرویزی مطلق 810101394

***datapath***

Op	ResultSrc	MemW	ALUSrc	ALUSrc	ImmBrt	RegW	PCSrc
add	00	0	000	0	—	1	10
Sub	00	0	001	0	—	1	10
and	00	0	010	0	—	1	10
or	00	0	011	0	—	1	10
Set	00	0	100	0	—	1	10
Setu	00	0	110	0	—	1	10
lw	01	0	000	1	000	1	10
addi	00	0	000	1	000	1	10
lwi	00	0	100	1	000	1	10
ori	00	0	011	1	000	1	10
Slti	00	0	101	1	000	1	10
Sltiu	00	0	110	1	000	1	10
Jalr	11	0	000	1	000	1	00
beg	—	0	001	0	100	0	10
bne	—	0	001	0	100	0	10
blt	—	0	001	0	100	0	10
bge	—	0	001	0	100	0	10
lui	10	0	000	—	011	1	10
sw	—	1	000	1	001	0	10
Jal	11	0	000	—	100	1	01

Controller



final result

Memory Data - /RISC_V_TB/risc/dp/r...	
File Edit View Bookmarks Window Help	
Memory Data - /RISC_V_TB/risc/dp/regfile/regFile - Default	
Goto:	
00000000	00000000000000000000000000000000
00000001	00000000000000000000000000000000
00000002	00000000000000000000000000000000
00000003	00000000000000000000000000000000
00000004	00000000000000000000000000000000
00000005	11110000111100000000000000000000
00000006	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00000007	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00000008	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00000009	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0000000a	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0000000b	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0000000c	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0000000d	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0000000e	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0000000f	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00000010	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00000011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00000012	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00000013	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00000014	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00000015	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00000016	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00000017	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00000018	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00000019	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0000001a	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0000001b	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0000001c	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0000001d	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0000001e	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0000001f	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Address: hexadecimal Data: symbolic

Register file

: cluster path

در حافظه ما باید داده ها را از Instruction memory بخوانیم آن را اجرا کنیم و نتیجه آن را در Data memory یا Register بنویسیم. و با مقدار PC را تغییر دهیم.

مانند یک کامپیوتر و با CPU که مقدار خود را با PC باید بشناسد.

سپس نیاز به رجیستر ۳۲ بیتی برای نگه داشتن Instruction نام نه داریم که در کارهای خاص جداگانه

Single Byte ۱ تا ۴ تا باید اضافه شود مقدار رجیستر PC که مقادیر مختلفی دارد

چون ۴ تا ۴ تا آدرس می شناسد.

[illegible]

در multiplexer با بانی مای قلم میزنونستن راه هار در Register انتخاب نم.
بلی نوشتن الزامات که یگنال Regwrite از سب فعال شه به
که بن نوشتن انبار شد. حال مقادیر Datamemory یا Allu Result یا مقدار
Extend شه و یا مقدار PC+4 را بای ترمینال Register file بنویسم چون یگنال
مالی یکسرایانی مستربه رجه فاین متسن شواتر رجبه ذخیره سازی ده بان
• بلی دستاورد Jalr چون باید مقدار PC+4 را در رجبه ذخیره سازی ده بان
و بعد پیش نرو. تب مقدار PC+4 رو مالی شه یا بانی خبری کاره خواهد.

• ابتدا باید دستورات Jal و Jalr را بررسی کنیم؛

منابع: manual دستورات RISC-V دستورات type برچسب شده:

Jal \rightarrow no, offset Jump

Jalr \rightarrow offset, rd Jump and link

• Jal - Jump and link یعنی به آدرسی که در imm آدرس داده شده است، PC را به PC پیش می‌زنیم و قبل از آن مقدار PC را در rd ذخیره می‌کنیم. rd رجیستر rd باید ذخیره‌مانی باشد.

• Jalr با Jal تفاوت دارد. PC به PC پیش می‌زنیم و مقدار PC را در rd ذخیره می‌کنیم. rd رجیستر rd باید ذخیره‌مانی باشد. PC به PC پیش می‌زنیم و مقدار PC را در rd ذخیره می‌کنیم. rd رجیستر rd باید ذخیره‌مانی باشد.

حال بلی دستورات R-type beq, bne, blt, bge type (۷) رجیستر دریافت

که مقادیر آن‌ها را با مقادیر PC و PC مقایسه می‌کنیم و نتیجه‌ی آن‌ها را در rd ذخیره می‌کنیم. PC به PC پیش می‌زنیم و مقدار PC را در rd ذخیره می‌کنیم. rd رجیستر rd باید ذخیره‌مانی باشد.

در این حالت چنانچه PC به PC پیش می‌زنیم و مقدار PC را در rd ذخیره می‌کنیم. rd رجیستر rd باید ذخیره‌مانی باشد.

PC به PC پیش می‌زنیم و مقدار PC را در rd ذخیره می‌کنیم. rd رجیستر rd باید ذخیره‌مانی باشد.

نوع دستورات PC به PC پیش می‌زنیم و مقدار PC را در rd ذخیره می‌کنیم. rd رجیستر rd باید ذخیره‌مانی باشد.

• بلای استرات li-type مانند دستور lui که باید مقدار (۲) بیت دارد یک رجسته
rd که یکت بی شد سهوندر در datapath (بیم که بی سهوندر) را مستی از extended به مالتی کسیر
 خدوی بیایان کار بییم که زمانی که بخوایم این دستور را اجرا این مقدار Result Src باید مقدار
 (۱۱) دارد که باید که تمامش به PC مقس بشود و هر یگنل Reg write م باید یگنل
 باره مکاره به این یگنل Imm Src که بیان که نوع برداشت از رتای Imm ی باره
 باید رجسته ۱۱۰۰ باشد تا یگنل آن یکارا و لفل رجسته مقدار (۱۵) ذخیره شود.
PC Src م مطابق معطل باید ۵ باره که یعنی PC+4 که کون می شود.

بلای استرات sw Store word باید رتایی که دارد یکسری ساری
 رجسته مقدار رجسته مقدار و در یگنل set آن باره.
 یگنل PC Src باید ۵ باره مطابق معطل PC باید ۱۰ باره که رتایی که در یگنل
PC باید ۱۰ باره مطابق معطل PC باید ۱۰ باره که رتایی که در یگنل
 • و Result Src رتایی که در یگنل set باید ۵ باره که رتایی که در یگنل set
 و در یگنل Imm Src باید ۵ باره که رتایی که در یگنل set باید ۵ باره که رتایی که در یگنل
 و هر یگنل mem write که باید با آن در موی چین را نیز م باید باره
 چین بنویسی همان ذخیره سازی رتایی و به بدوی memory هم.
 یعنی مقدار رجسته (۲) به هر یک رتای memory که با هم جمع خواهد شد
 و آدرس هتای موی نام هتای و آدرس (۲) که همان رتای ۷-۱۱ می باشد در آدرس نوشتن
Register file قرار میگیرد که پس از آن در دست و آدرس موی موی.

• پایه سازی کنترلر 8 • همان معماری که مطابق شماره این به دارند (3) تا کنترلر اصلی

داده: کنترلر این تا باید با هم کنترلر اصلی ساخته شود!

- ① Main Controller
 - ② Branch Controller
 - ③ ALU Controller
- این 3 تا کنترلر را باید ...


• ابتدا main Controller را بسازیم

• ابتدا Branch Controller را بسازیم: در این کنترلر باید بر اساس مقدار branch و مقادیر ALU که در آن قرار دارد و از PCSR (مقدار PCSR باید مقدار branch را مشخص کند) branch را اجرا می‌کنیم.

و مطابق با مقادیر

- Beq $\leftarrow w \leftarrow \text{branch} \ \& \ \text{Zero}$ اگر مقادیر برابر بود
- Bneq $\leftarrow w \leftarrow \text{branch} \ \& \ \sim \text{Zero}$ اگر مقادیر برابر نبود
- blt $\leftarrow w \leftarrow \text{branch} \ \& \ \text{neg}$ اگر مقادیر کوچکتر بود
- bge $\leftarrow w \leftarrow \text{branch} \ \& \ (\text{Zero} \ | \ \sim \text{neg})$ اگر مقادیر بزرگتر یا برابر بود

مقادیر در این کنترلر بسیار مهم است

 

وزیر محبوب علی دستگیر ← June 8 و June 17 بمصر AL4 راسفونیز. AL400

• کہہ رہا ہے جا بہ اساس ALH - عد ALH Control، امشوری نیز۔

Store type ← ST ← ALU Control ← Add ← مطابق با سوال

$\text{branch} \rightarrow B_T \leftarrow \text{DLU Control} \leftarrow \text{Sub}$

Real Time → RT → All Control → دیکھنا ہے کہ اس میں
کتنے فرق ہیں جو یہاں سے لیتے ہیں
($\Delta t = 3 \text{ sec}$)


$\int -T \rightarrow$ All Candidates
 این دلیل سرفروشی
 و تقریباً یکسان باشد

بخش main : main Controller

در این بخش به بررسی opc و سخت افزار مربوط به آن می پردازیم

عملیات اصلی در این بخش :

	PC Src	Result Src	mem write	Alu Control	Alu Src	imm Src	Right Register	branch	Jal	ALU op
RT	0	00	0		0	xx r2	0		0	10
J-T	0	00	0		1	000	0		0	11
LW	0	01	0		1	000	0		0	00
SW	0	X	1	000(+)	1	001	0		0	00
Jal	1	10	0		X	0+1	0		1	0x
B-T	0	10	0	000(-)	0	010	1		0	01
W-T	0	11	0		X	100	0		0	0x

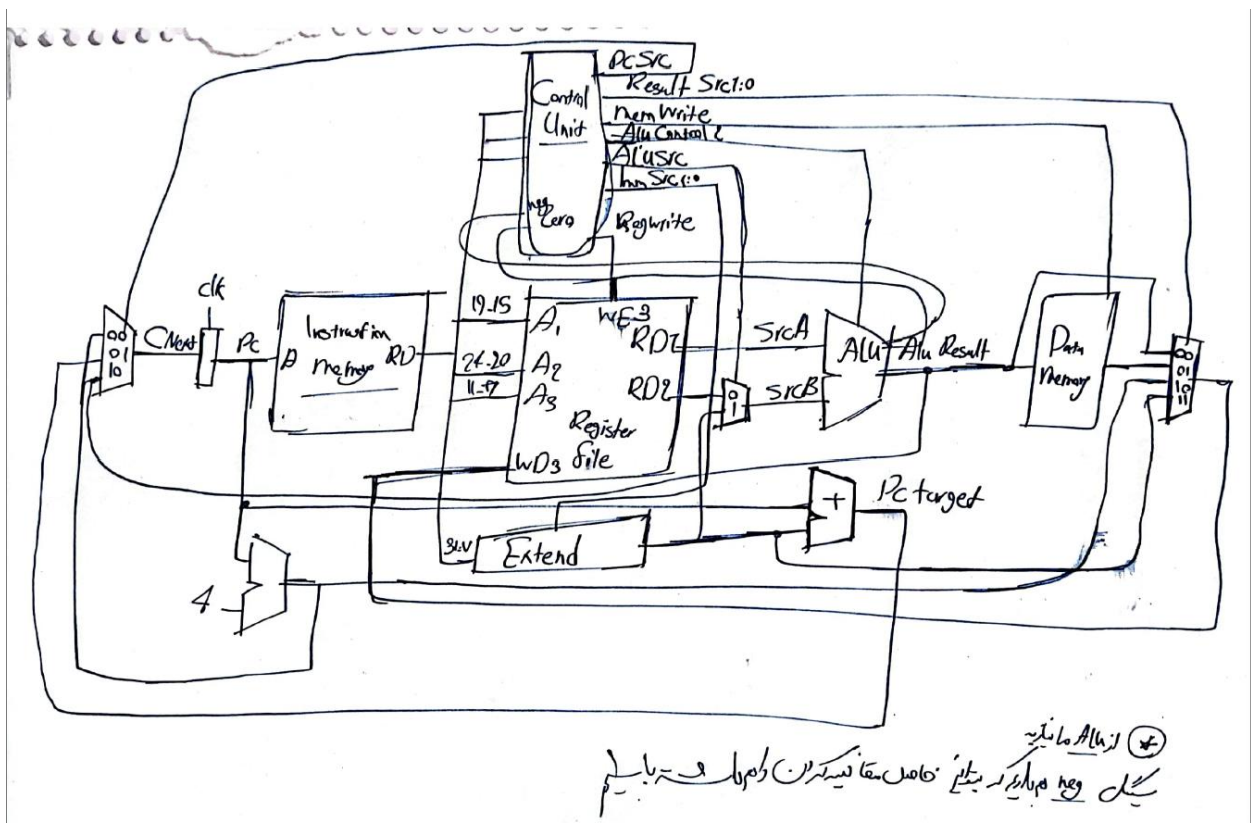

این بخش به بررسی opc و سخت افزار مربوط به آن می پردازیم