حل تمرین سری اول سری کامپیوتر ۱۴۰۱-۲

روش ۱:

$$\overline{X+Y} = \overline{\sum_{i=0}^{n-1}(1-x_i)2^i + \sum_{i=0}^{n-1} y_i 2^i} =$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1}(1-x_i+y_i)2^i = \sum_{i=0}^{n-1}[1-(1-x_i+y_i)]2^i =$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1}(x_i-y_i)2^i = \sum_{i=0}^{n-1} x_i 2^i - \sum_{i=0}^{n-1} y_i 2^i = X-Y$$

روش ۲:

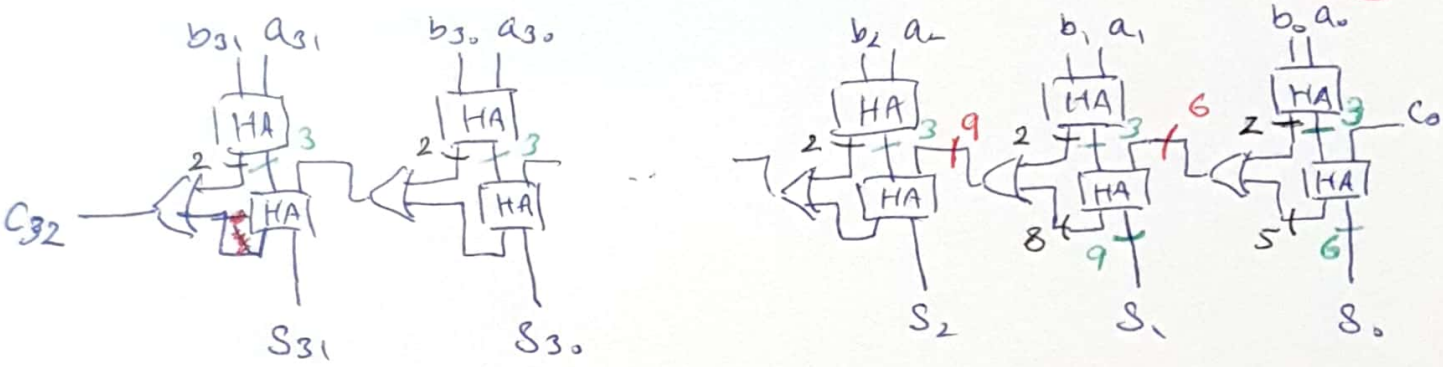

توجه کنید که تمام HA ها در طبقه اول مدار ضرب کننده خود را تشکیل میدهند بنابراین زمان انتشار پشت سر هم در ضرب کننده زیر محاسبه خواهد شد:

$$t_c = t_{cHA} + t_{or} = 3^{ns}$$

زمان انتشار پشت سر هم FA

$$T_{CPA}(32) = 3 + \underbrace{(32-1)*t_c}_{\text{انتشار پشت سر هم}} + Max(t_c, t_s)$$

طبقه اول HA

$$= 3^{ns} + 31 * 3^{ns} + Max(3^{ns}, 3^{ns}) = 99^{ns}$$

تمرین ۳ :

مراحل انجام جمع :

① تولید g_i و P_i (مدار دو ورودی) $2T_{N2}$

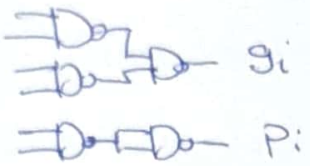

② تولید G و P (در بلوک ۴ بیتی) : $2T_{N4}$

$$G = g_3 + g_2P_3 + g_1P_3P_2 + g_0P_3P_2P_1$$

$$P = P_3P_2P_1P_0$$

③ تولید G^* و P^* (در بلوک کربن ۴ بیتی) : $2T_{N4}$

$$G^* = G_3 + G_2P_3 + G_1P_3P_2 + G_0P_3P_2P_1$$

$$P^* = P_3P_2P_1P_0$$

④ تولید C_{16} و C_{32} و C_{48} و C_{64} کربن‌های ۱۶ بیتی $2T_{N4}$

$$C_{16} = G_0^* + P_0^*C_0$$

$$C_{32} = G_1^* + G_0^*P_1^* + P_1^*P_0^*C_0$$

$$C_{48} = G_2^* + G_1^*P_2^* + G_0^*P_2^*P_1^* + P_2^*P_1^*P_0^*C_0$$

$$C_{64} = G_3^* + G_2^*P_3^* + G_1^*P_3^*P_2^* + G_0^*P_3^*P_2^*P_1^* + P_3^*P_2^*P_1^*P_0^*C_0$$

دقت کنید که C_{64} (C_4 خروجی آخر) روی مسیر بحرانی است.

⑤ تولید C_4 و C_8 و C_{12} داخل کربن‌های ۱۶ بیتی $2T_{N4}$

کربن اول : C_{12} ، C_8 ، C_4

C_{28} ، C_{24} ، C_{20}

C_{44} ، C_{40} ، C_{36}

C_{60} ، C_{56} ، C_{52}

$$C_4 = G_0 + P_0C_0$$

$$C_8 = G_1 + G_0P_1 + P_1P_0C_0$$

$$C_{12} = G_2 + G_1P_2 + G_0P_2P_1 + P_2P_1P_0C_0$$

⋮

۳

$2\,TN4$

$C_1 = g_0 + P_0 C_0$

$C_2 = g_1 + g_0 P_1 + P_1 P_0 C_0$

$C_3 = g_2 + g_1 P_2 + g_0 P_2 P_1 + P_2 P_1 P_0 C_0$

۴) تولید رقم نقلی داخل گروه ۴ بیتی

گروه اول : C_3, C_2, C_1

گروه دوم : C_7, C_6, C_5

~ سوم : C_{11}, C_{10}, C_9

⋮

۲) تولید حاصل جمع : S_7 ;

$2\,TN2$

بنابراین تأخیر کلی برابر است با :

$4\,TN2 + 8\,TN4 = 4*2^{ns} + 8*4^{ns} = 40^{ns}$

پرسش ۴ :

الف)

$T_{CSK} = (10-3)*3^{ns} + 1^{ns} +$ ← اتک در گروه اول

$(4-2)*1^{ns} +$ ← رقم از دو گروه میانی

$(10-1)*3^{ns} +$ ← اتک در گروه آخر پشت آمد

4 ← زمان جمع

$T_{CSK} = 64^{ns}$

ب)

$T_{CSK} = 8*3+1 + (5-2)*1 + (8-1)*3 + 4$

$= 53^{ns}$

۴/

ج)

$T_{CSK} = 5 * 3 + 1 + (8-2) * 1 + (5-1) * 3 + 4$

$= 38^{ns}$

د)

$T_{CSK} = 4 * 3 + 1 + (10-2) * 1 + (4-1) * 3 + 4$

$= 34^{ns}$

ه) با توجه به مقدار تاخیر داده شده، مسیر بحرانی از بیت اول گروه ۴ بیتی اول شروع شده و در بیت آخر گروه یکی بیتی در خاتمه می‌یابد.

$T_{CSK} = 6 * 3 + 1 + (6-1) * 3 + 4$

$= 37^{ns}$

برای درک بهتر قسمت (ه)، شکل جمع کننده را رسم کنید و مسیرهای مختلف مسیر بحرانی را چک کنید.